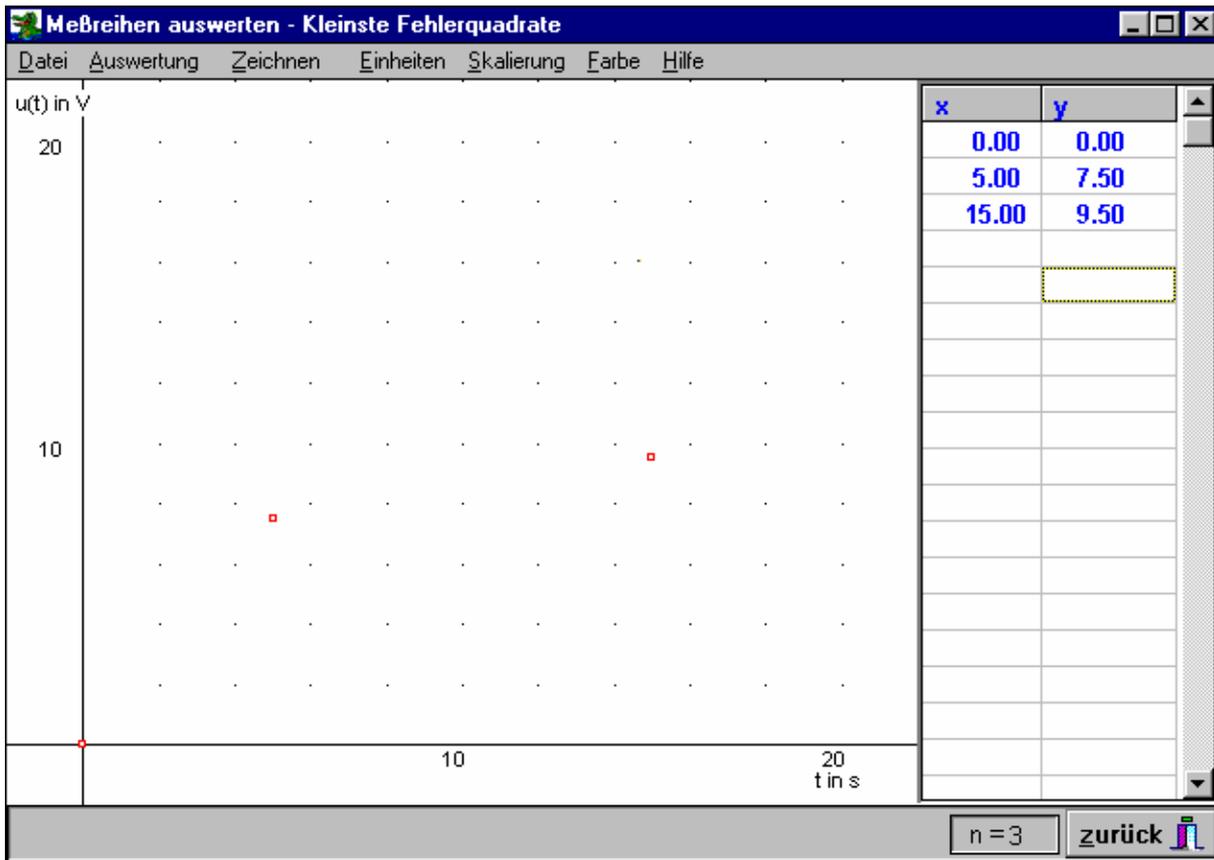


Thema: Exponentialfunktionen



Wir haben in der Elektrotechnik die Lade- und Entladekurve eines Kondensators behandelt. Wie ist der mögliche Verlauf unter Beachtung der vorgegebenen Werte?

